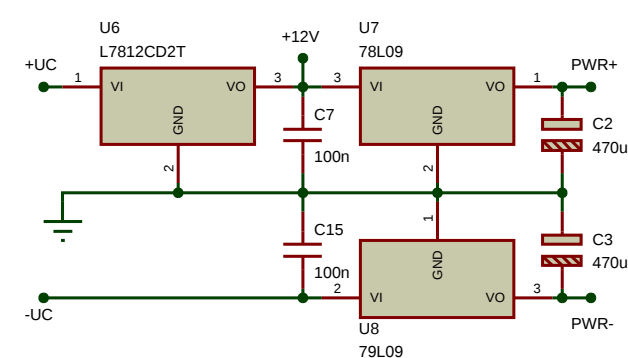
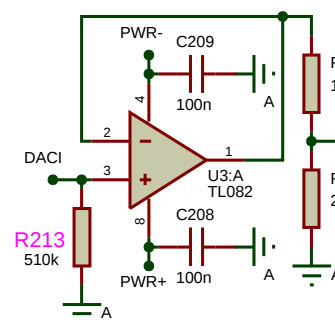
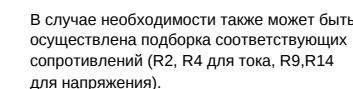




про теплопроводящую пасту нужно помнить. А еще про увеличение питания до ± 10 вольт.



С выходов ЦАП напряжения от 0 до 3,3 вольт, поступают на выходной преобразователь уровней DA3.1, DA3.2. задающий сигнал напряжения проходит через повторитель, а задающий сигнал тока ослабляется примерно в 6 раз (до максимального 0,5V).

Выходной диапазон напряжений может быть изменен подбором усиления (R19, R16) или ослабления (R20, R21), либо соответствующей настройкой силовой части.

